
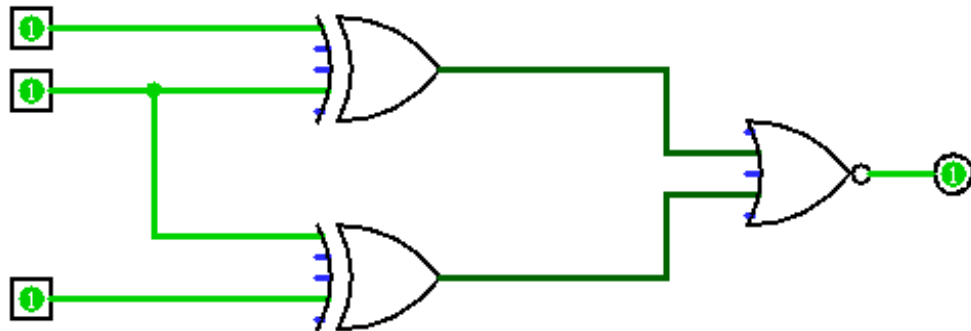


Circuitos implementados

1 - Circuito Comparador:

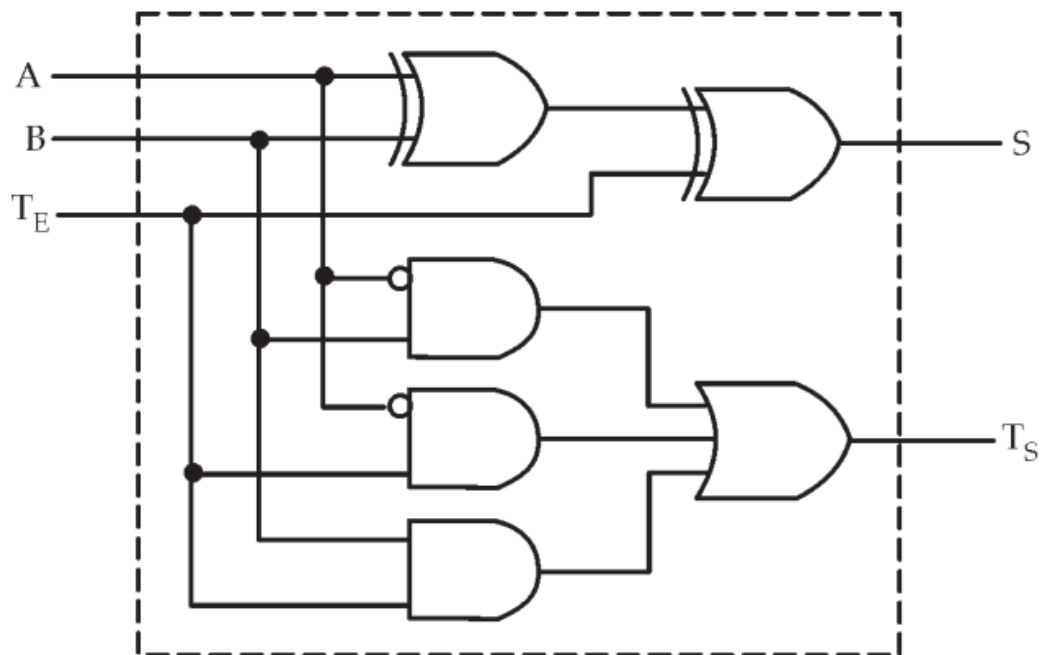

2 - Circuito Subtrator Completo:



Circuito para o Subtrator Completo

3 - Terceiro circuito utilizado:

